
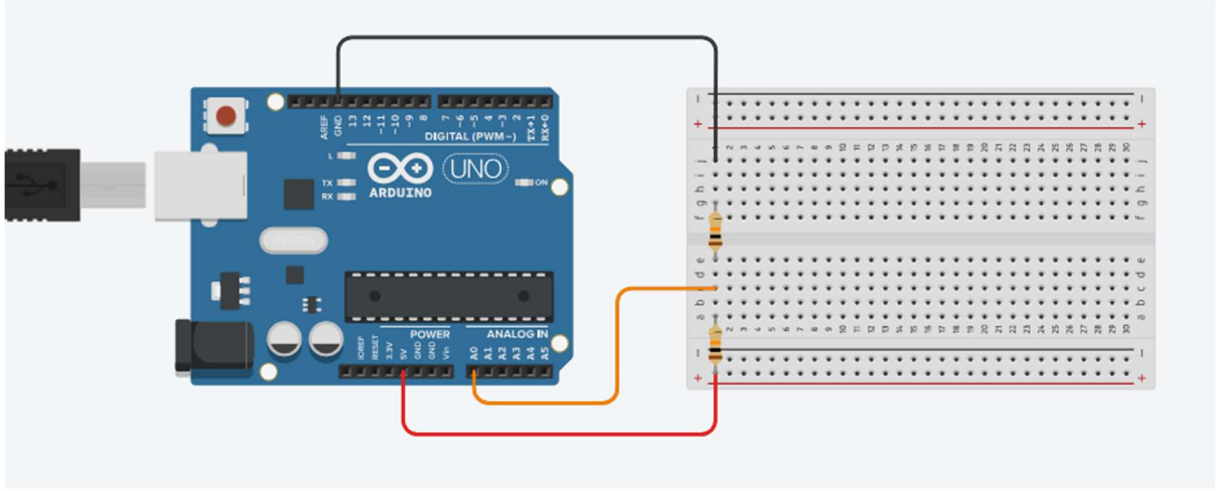


1- Gerilim bölücü:

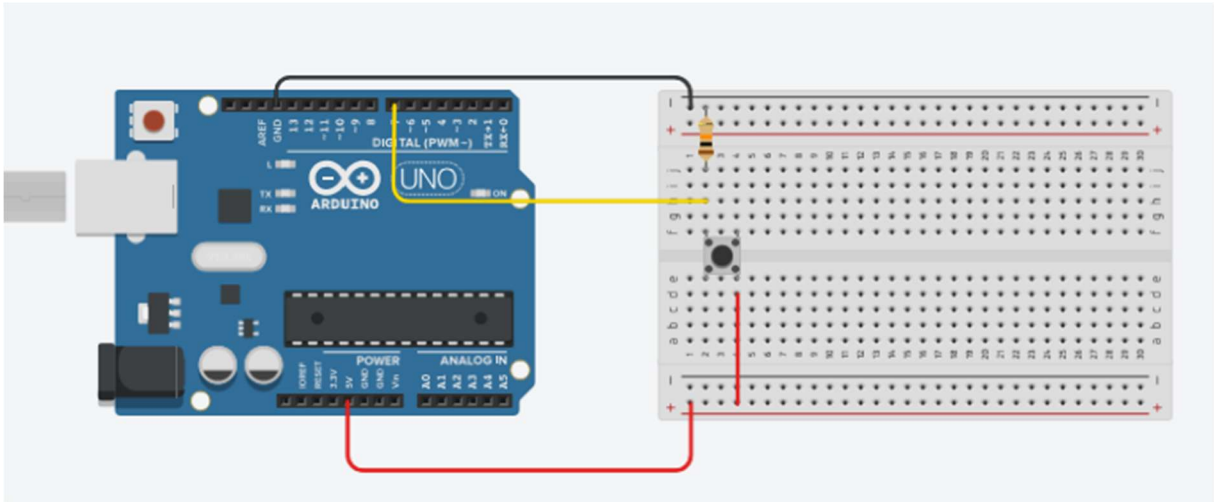
Bazı sensörler direnç tabanlı çalışır. Bu sensörlerden verileri okumak için kullanırız.



2-Buton Kullanımı: Bir butona basılıp basılmadığını kontrol etmek için Kullanılır




Resim2: Pull Down

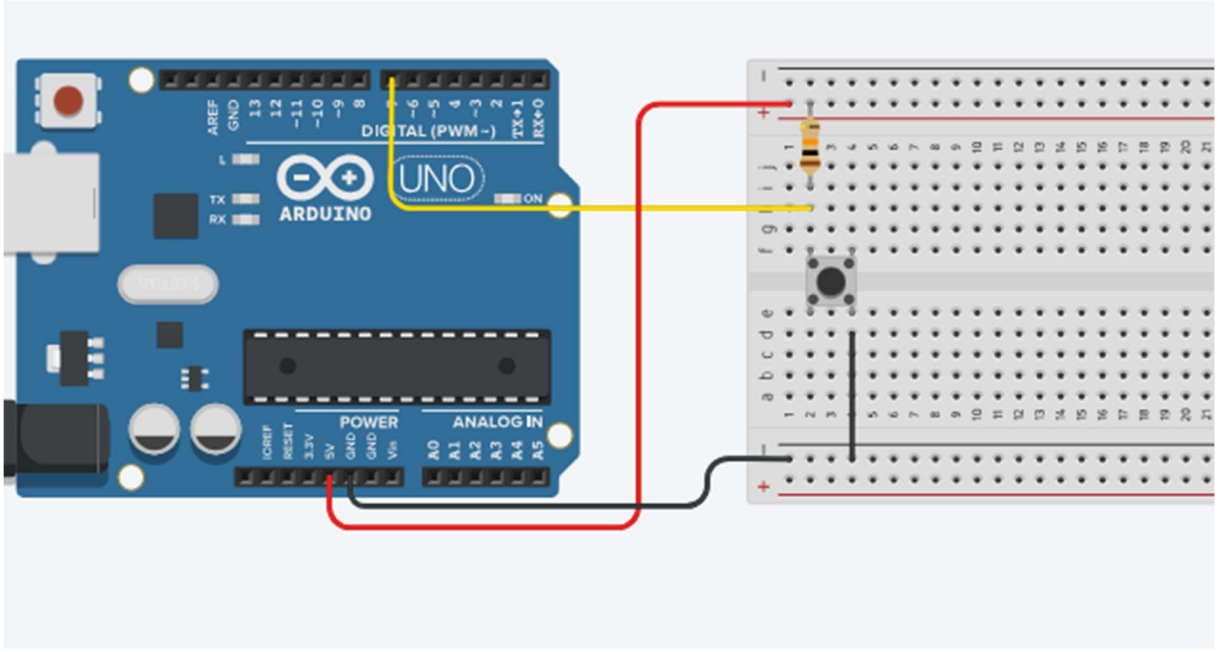

Pull Up Bağlantısı

3-Potansiyometre

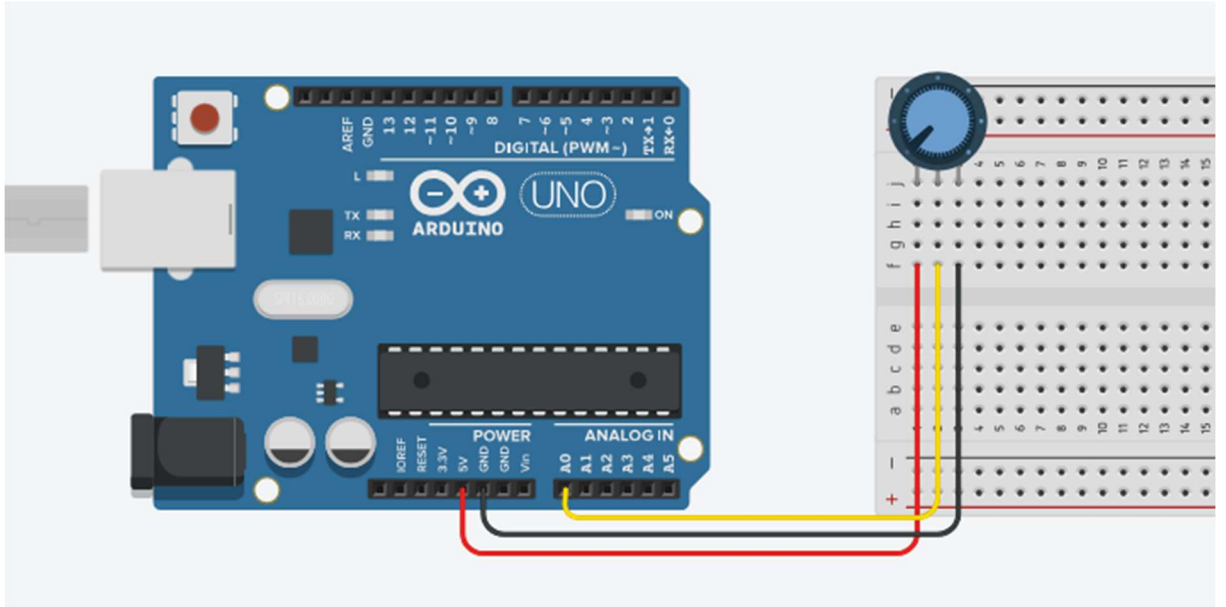

4-Led Kullanımı (light Emitted Diode)

